

die Schwellen der Komparatoren verschieben, so daß der Anzeigebereich der LED-Zelle in Abhängigkeit von der Steuerspannung eingestellt werden kann.

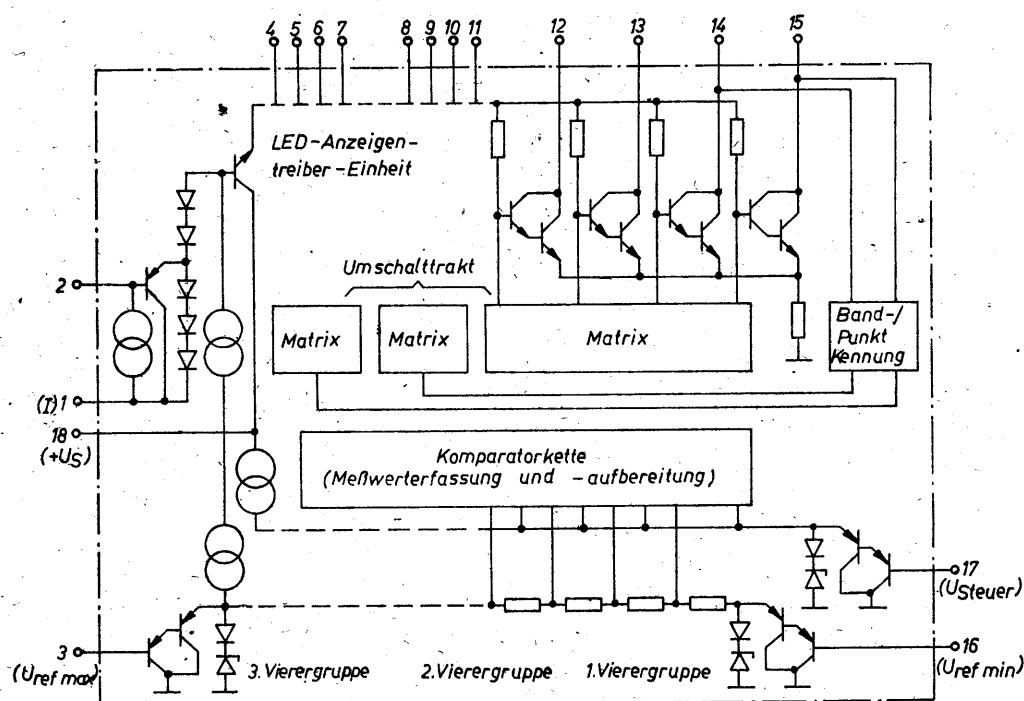


Bild 2 Übersichtsschaltplan des integrierten Schaltkreises A 277

#### Grundsicherung

Eine an den Anschluß 17 angelegte Steuerspannung im Bereich von 0 bis 6 V bewirkt das Leuchten einer Diode bzw. eines Diodenbands. Der Gleichspannungswert  $U_{ST}$  ist jeweils einer bestimmten Stelle der Diodenkette zugeordnet.

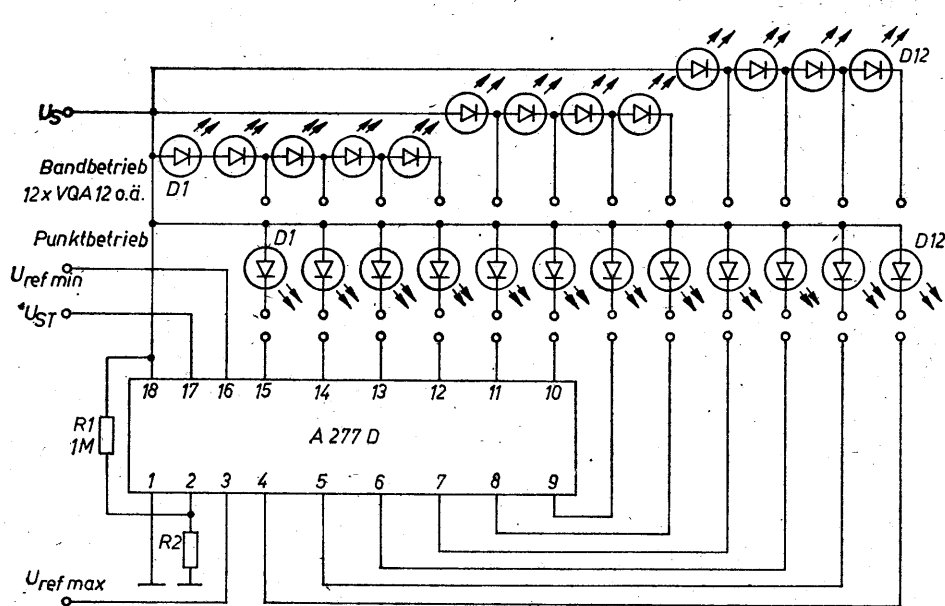


Bild 3 Stromlaufplan für Leuchtband- bzw. Leuchtpunktbetrieb